

### Схема электрическая функциональная к лабораторной работе №6.

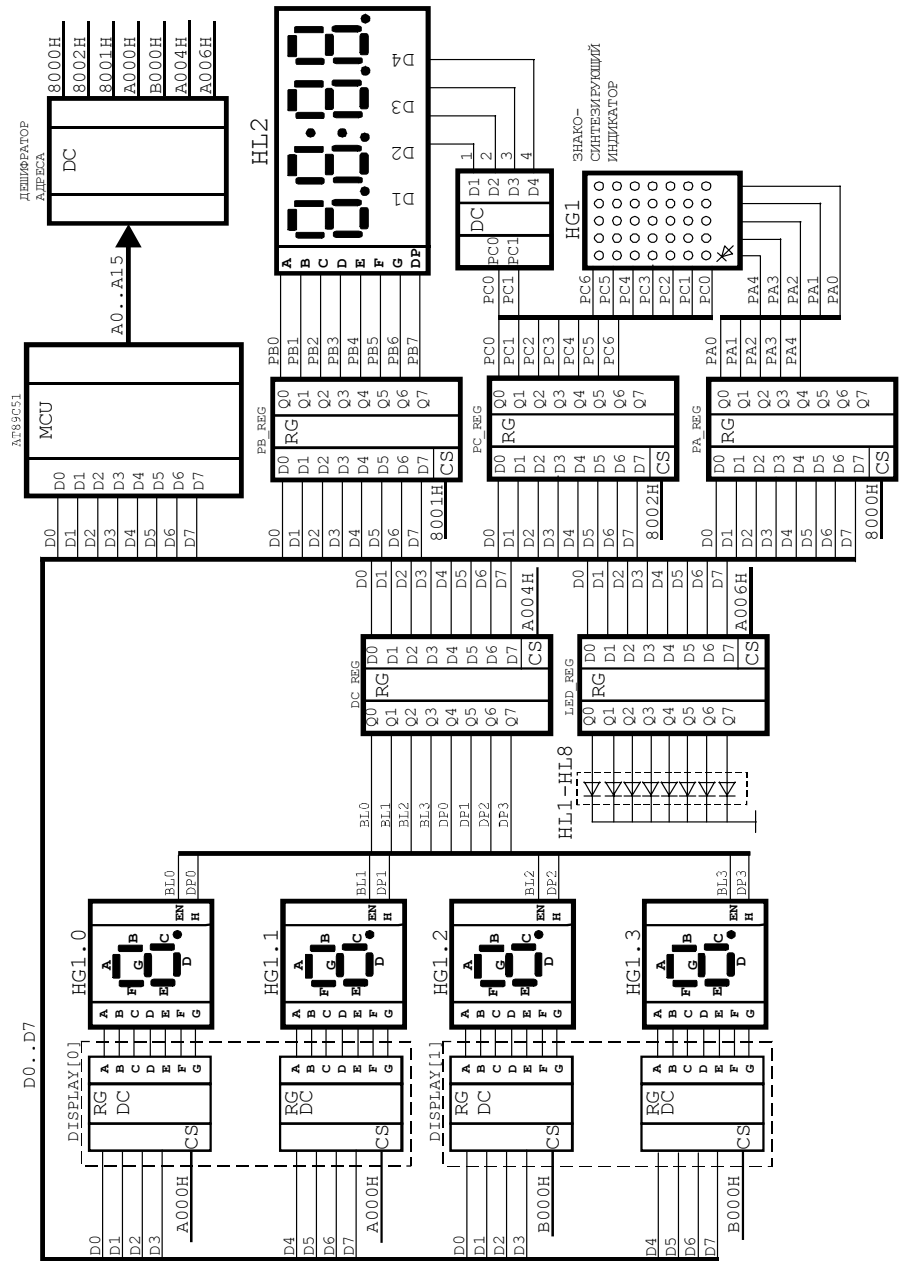


Схема электрическая функциональная к лабораторной работе №3.

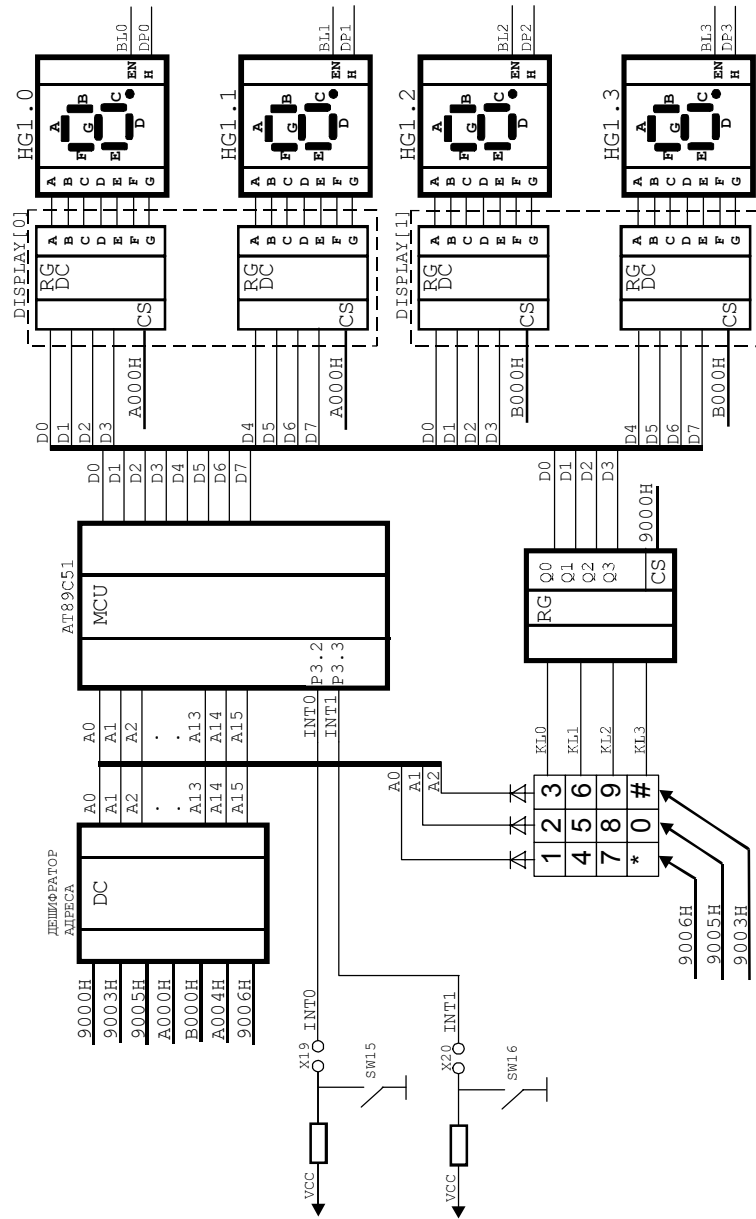


Схема электрическая функциональная к лабораторной работе №4-5.

