

Схема электрическая функциональная к лабораторной работе №2.

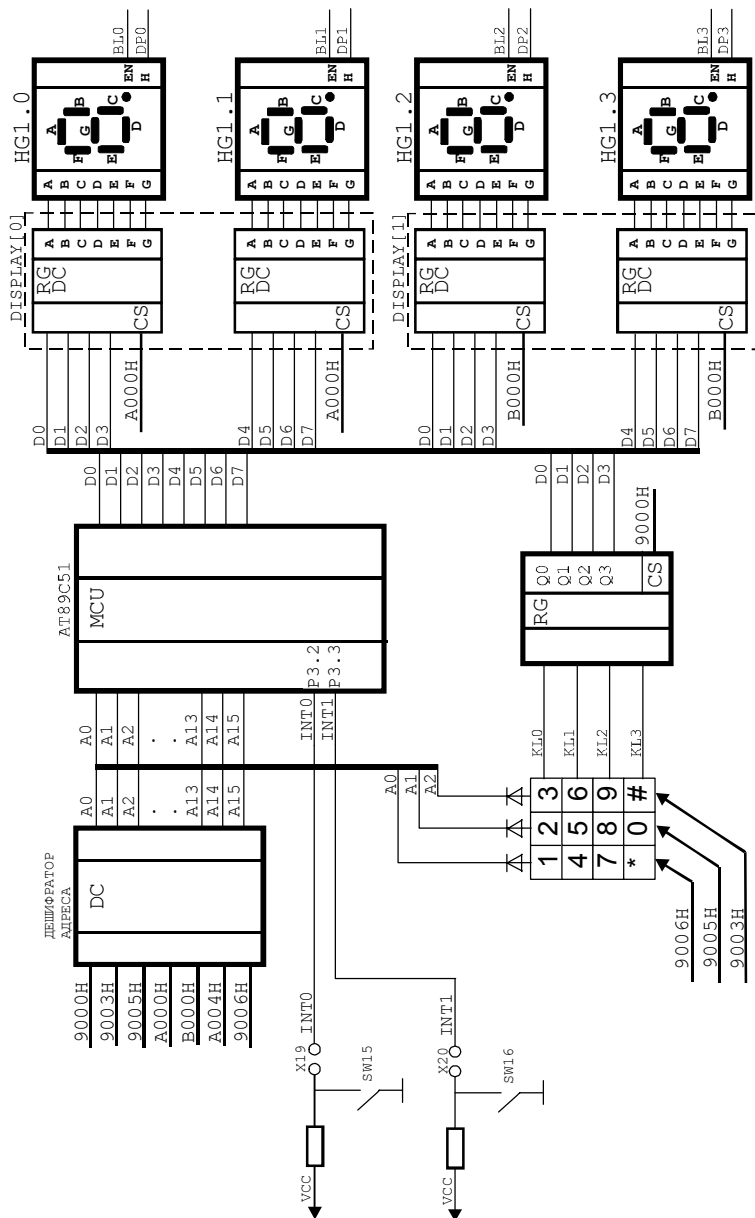


Схема электрическая функциональная к лабораторной работе №3.

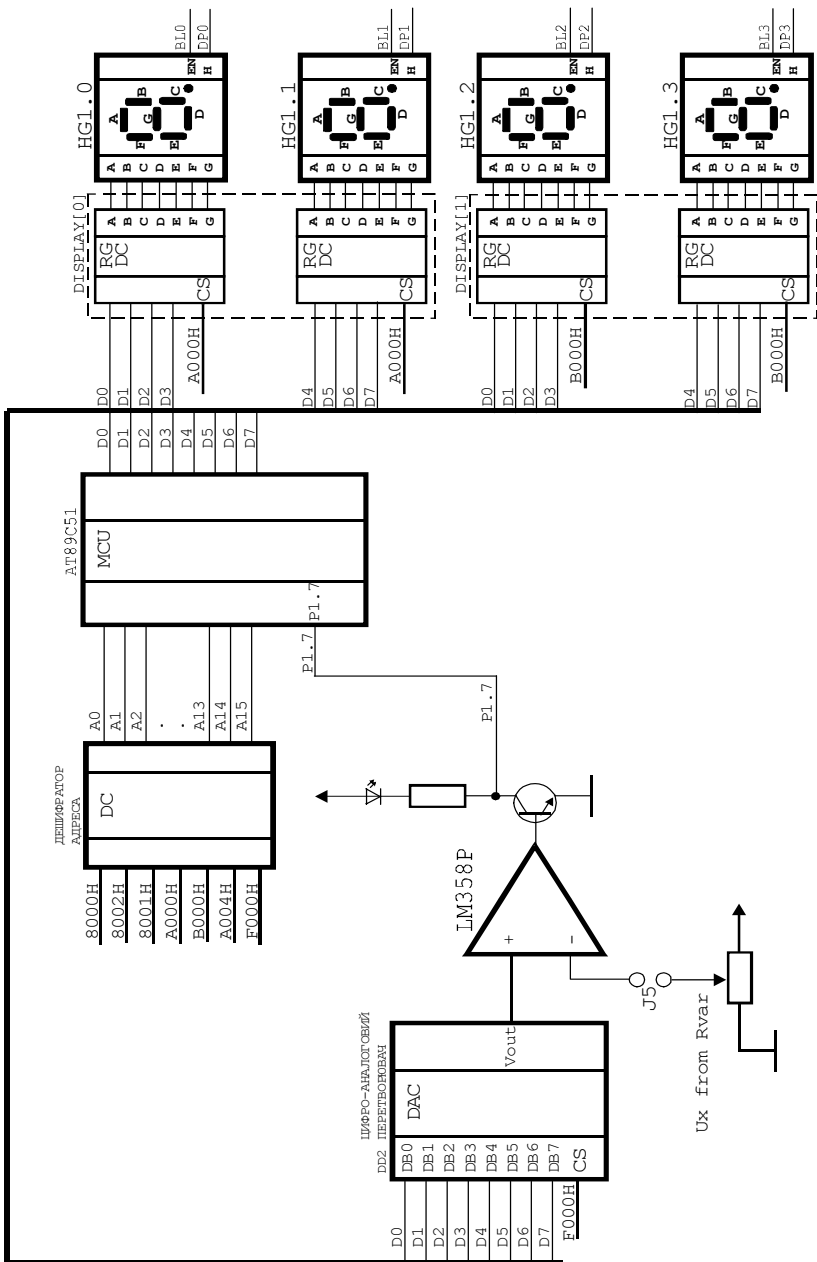


Схема электрическая функциональная к лабораторной работе №4-5.

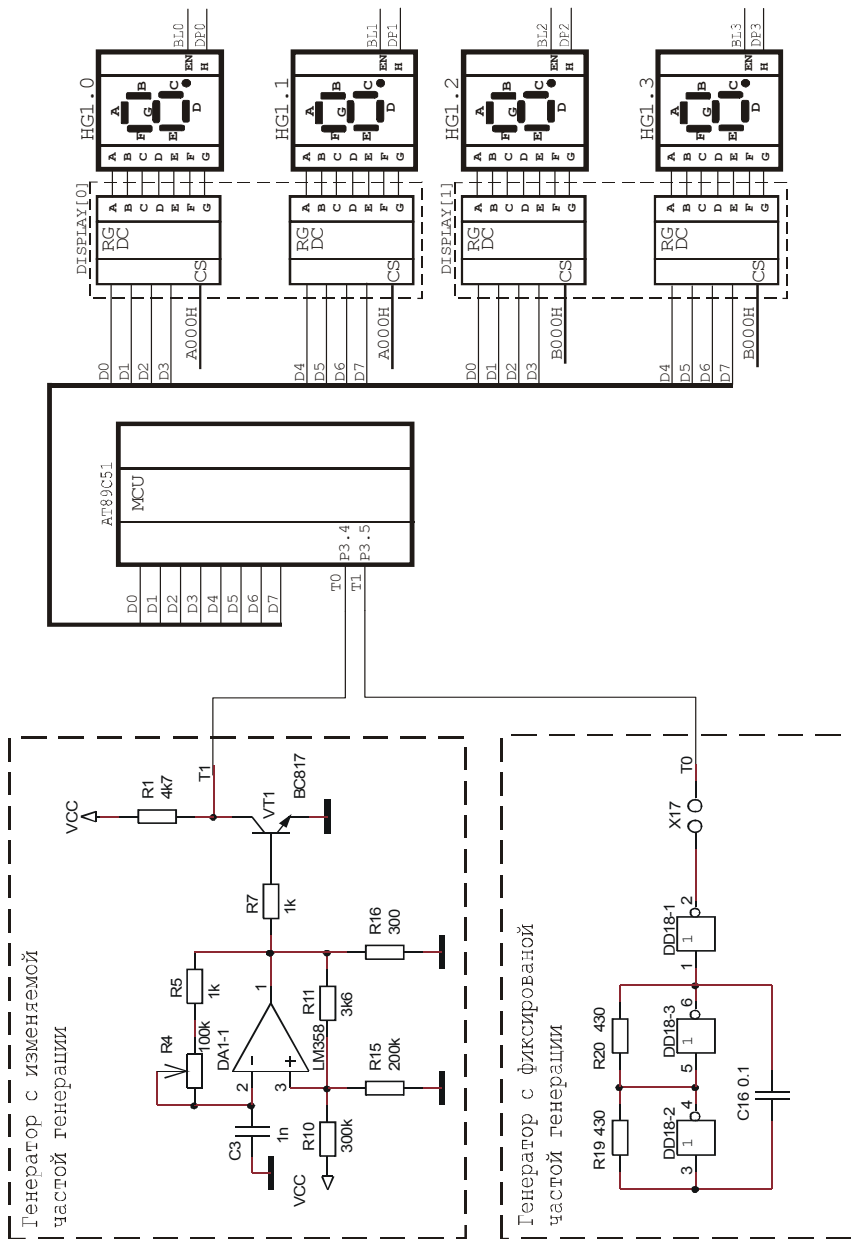


Схема электрическая функциональная к лабораторной работе №6.